

Conception de cellules analogiques En technologies 350, 180, 2x130 et 65 nm

Conditions:

Signaux référencés à $V_{cc}/2$
Amplitude ± 0.5 V

Fréquence de base 40 MHz

A quoi s'attendre

« Les technologies fines sont très avantageuses pour les circuits digitaux, Au détriments de la conception des circuits analogiques. »(cf. cours Pastre 2013)

V_{cc} diminue ...

G_m/G_{ds} diminue ...

V_{early} diminue ...

V_{th} reste constant ou augmente, de fait se rapproche de $V_{cc}/2$.
Et devient moins élevée pour les Pmos.

V_{cc}/V_{th} diminue

Effet de substrat augmente au moins relativement/ V_{cc}

La bande passante ... augmente en digital, ... mais en analogique ?

$$G_m/g_{ds}=(G_m/I_d)(I_d/G_{ds})=(G_m/I_d)V_{early}$$

Amplificateurs
à (très) grands gains

Comparateurs asynchrones
optimalisés en produits gain
bande


Comparateurs synchrones
optimalisés en sensibilité
et kick back noise.

Switches de qualité.

Amplificateurs

- Grands gains (10^4 à 10^5 ou plus)
- Dynamique $\geq 1V$ (+- 0.5 en diff.)
- Prévus pour des ADC 40 Ms ou plus
- Stables en gain 2
- 12 à 15 bits
- Pas de tensions auxiliaires.
- Méthode de dimensionnement simple, efficace (et indépendante de la techno).

Schéma de départ

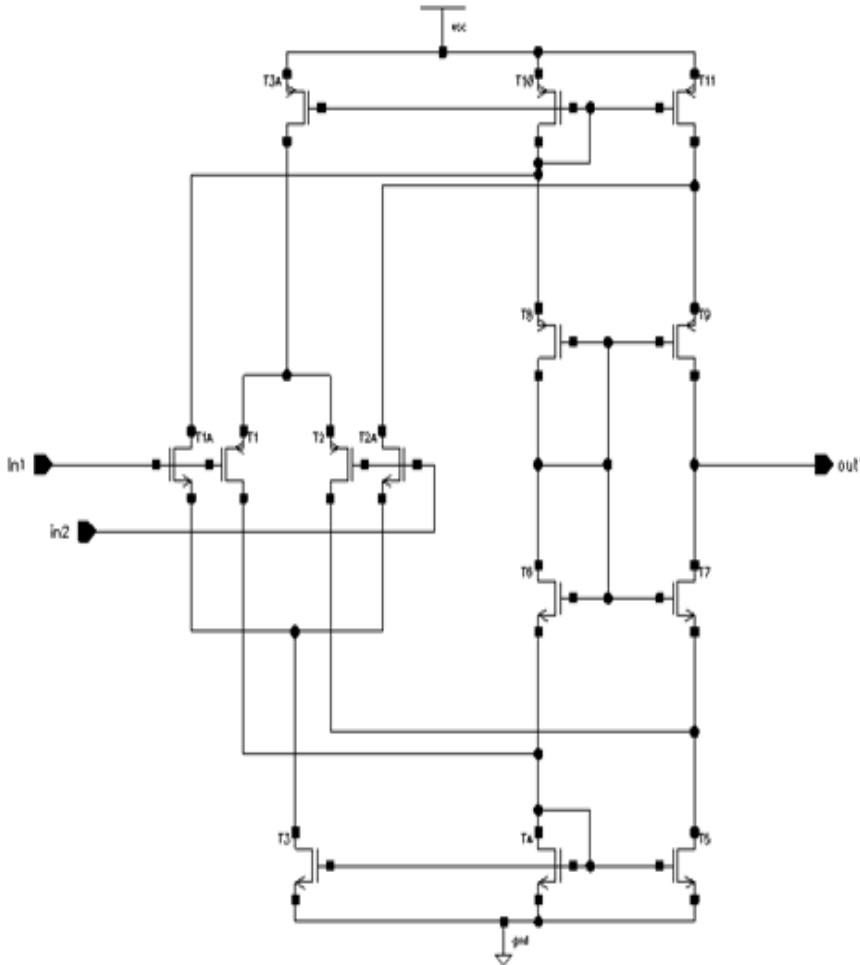

En AMS 350 nm:

Courant: $300 \mu\text{A}$.

Tension d'entrée (MC.): $V_{cc}/2$

Tension sortie; $V_{cc}/2$

Transistors en région 2

V_{cc}/V_{th} de 6 à 4.4

Effet substrat max 250mV

Gain obtenu 3000 à 6000

Bande passante 1 GHz


Produit gain bande 4.5 GHz

En diminuant le courant, on peut atteindre des gains de 70000 !

Grand confort !

Dimensionnement Slew rate

 Les courants sont donnés par le slew rate



Ici le courant disponible en sortie donc dans T(7) (8) est donné par la différence entre I dans T(2) (5) et I dans T(3) (6)

I(3) est fixe. Le slew rate est donné par l'entrée « si la différence est possible »
Donc si $I(3) \geq I(2)$.

Sinon le slew rate est plus faible, au premier ordre donné par I(3).


Si I(3) nettement trop faible I(2) change de région => petit dysfonctionnement.

Optimal $I(2) = I(3)$ d'où $I(7) = I(2) / 2$

$T1 = T2 = T3 = KT_{4,5,6} = 2T7 = 2KT8$

Pour T(entrée) soit K soit gm

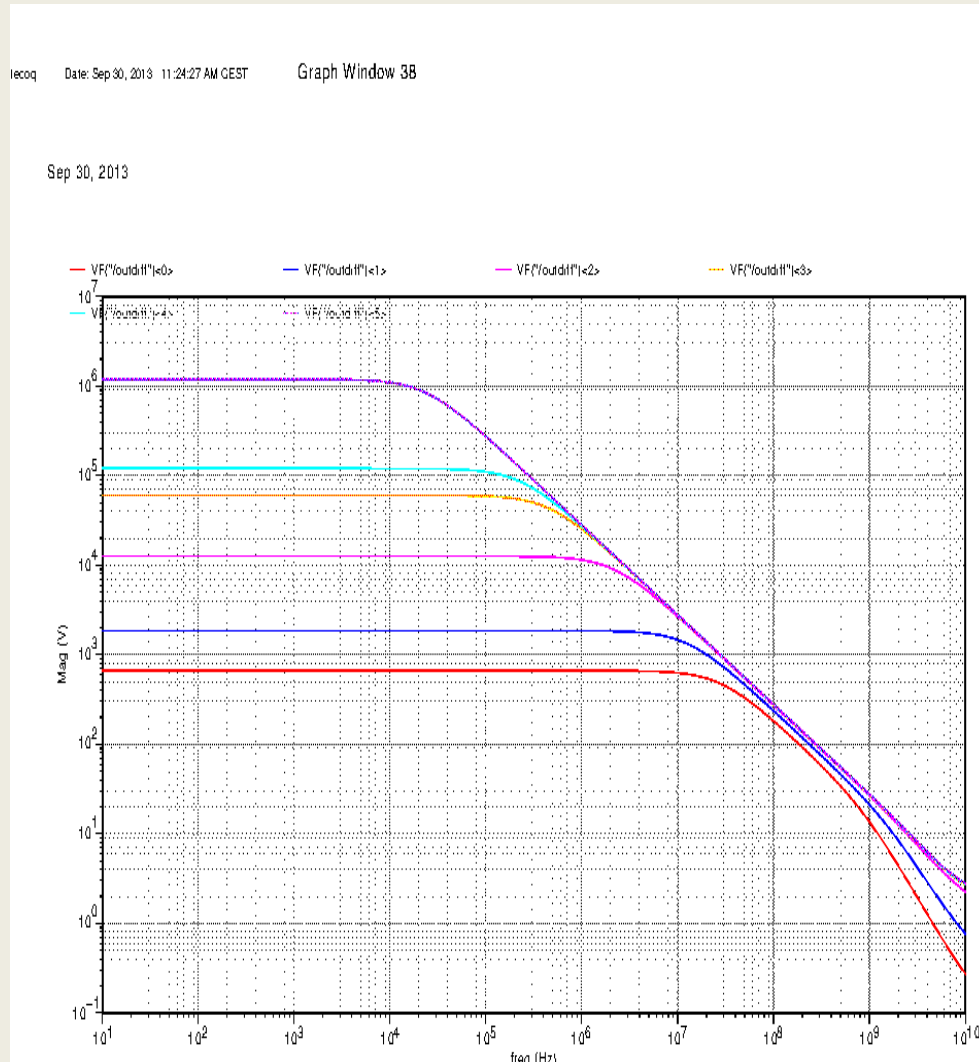Il faut plus de gain: Boosts des cascodes effets avec des boosts idéaux



Exemple:

Pour un gain de 665 sans boost:

On Obtient

1360 avec des boosts de gain 2

12500 avec des boosts de gain 20

120000 avec des boosts de gain 200

1200000 avec des boosts de gain 2000

Pour une technologie donnée
L'ordre de grandeur de la limite est
Donné par le carré du gain sans boost

Application : les boosts sont de simples paires différentielles


Exemple en AMS 0.35 μ , alimentation 3.3V , courant de 300 μ A.

Gain de 300 000, 2 V diff. de dynamique (grand confort !)

Seul petit point faible, le produit gain bande n'est « que » de 4.5 GHz

On peut améliorer la bande passante au détriment du gain.

Tous les transistors sont en région 2

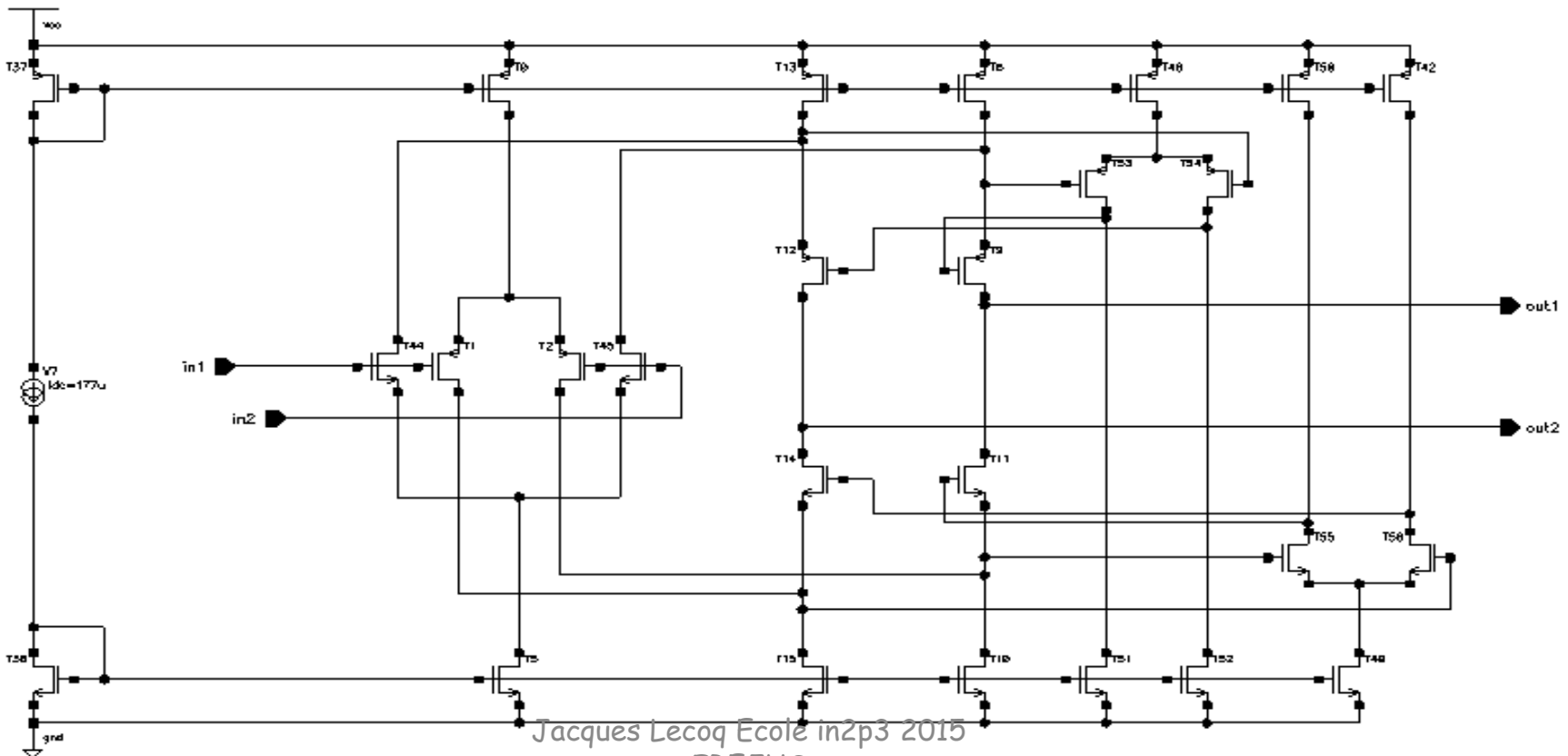


Portage en AMS 180 nm

Alimentation 1.8 V, courant 300 μA

Problème de point de fonctionnement des paires différentielles.

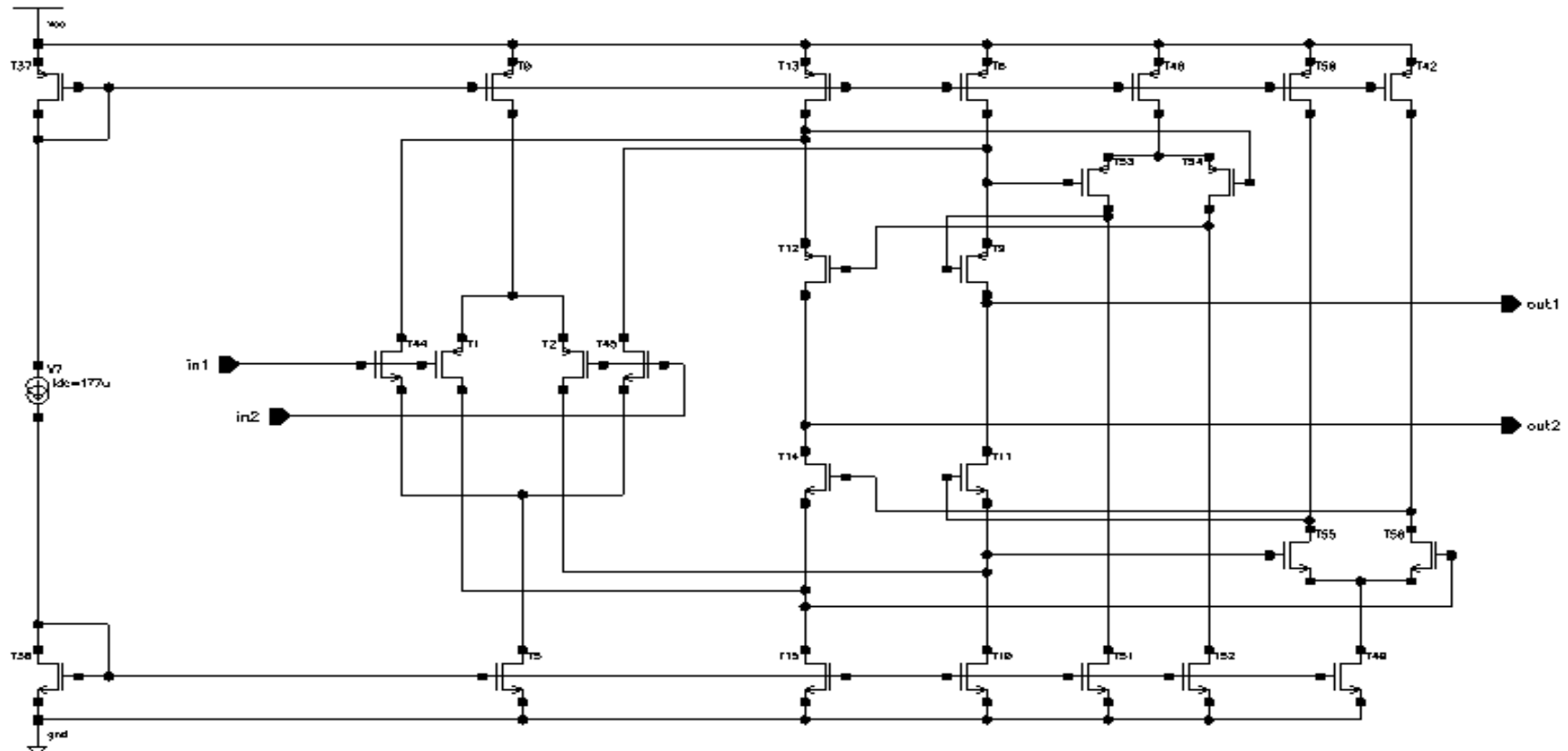1.43 V pour la paire P, 380 mV pour la N c'est très en dessous des seuils élevés pour cette technologie. ($V_{cc}/V_{th} = 3.6$)


Et même en région 3 il n'y a plus de gain. (pas de LVT)



Portage en AMS 180 nm

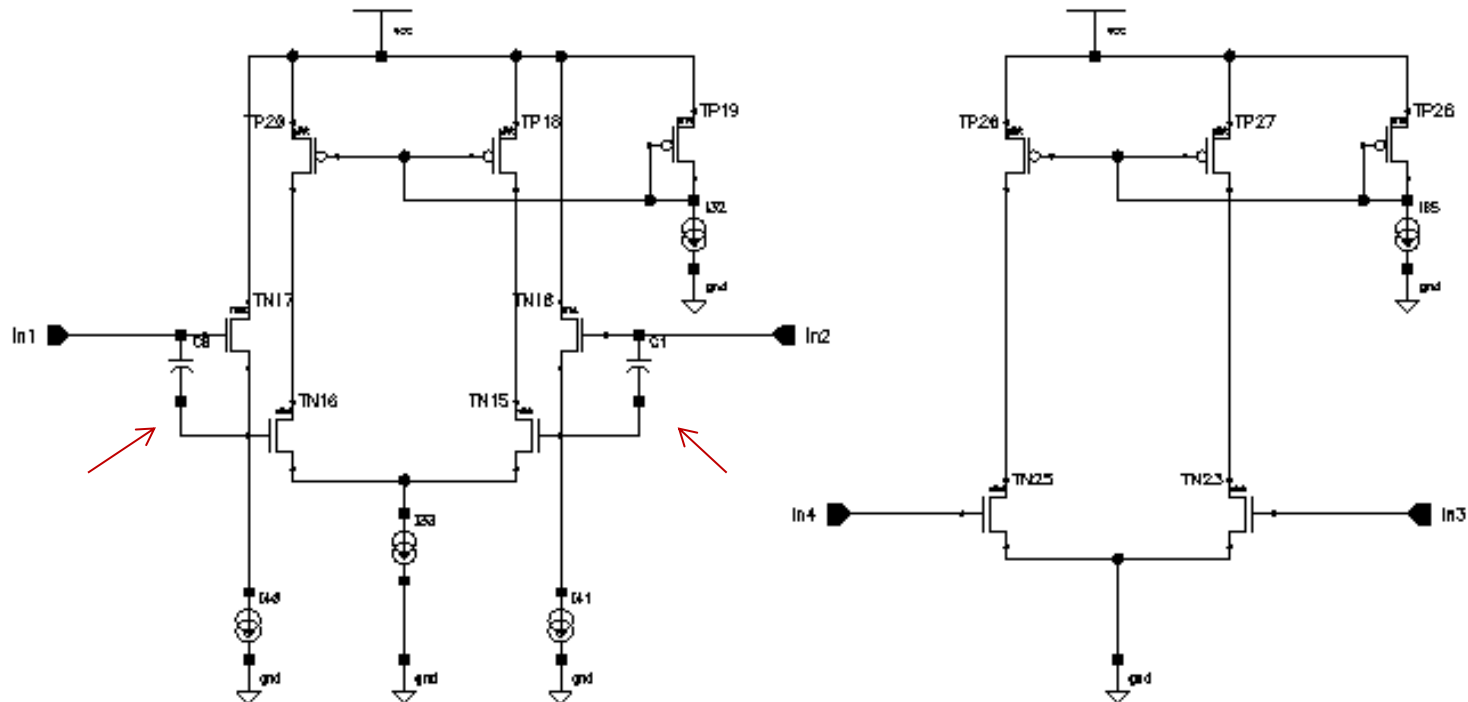Problème des paires différentielles, deux solutions:

- Intercaler un suiveur. *Avantage: facile, une seule paire à étudier*
Inconvénient consomme plus, capacité d'accélération !
- Supprimer la source de courant.



Portage en AMS 180 nm

Résultats des deux portages:

Avec les suiveurs, il faut quasiment 1 pF pour rétablir la stabilité.
On obtient un gain de 100K et un produit gain bande de 8 GHz

Avec la liaison directe sans source de courant, le schéma est plus simple
La consommation plus faible.

Le gain obtenu est de 95 K, le produit gain bande de 7.75 GHz
MAIS, dans les deux cas:

Les transistors des paires différentielles sont en région 3
(VGS en dessous de seuil)

L'ordre de grandeur des tensions de seuil est : 0.5 V pour les N
et 0.430 pour les P

$V_{cc}/V_{th} = 3.6 \text{ à } 4.2$


La paire différentielle P a nettement moins de gain que la N.

Portage en IBM 130 nm

Pour les paires différentielles on est sauvé par les LVT.

Alimentation est 1.6 V, courant 350 μA

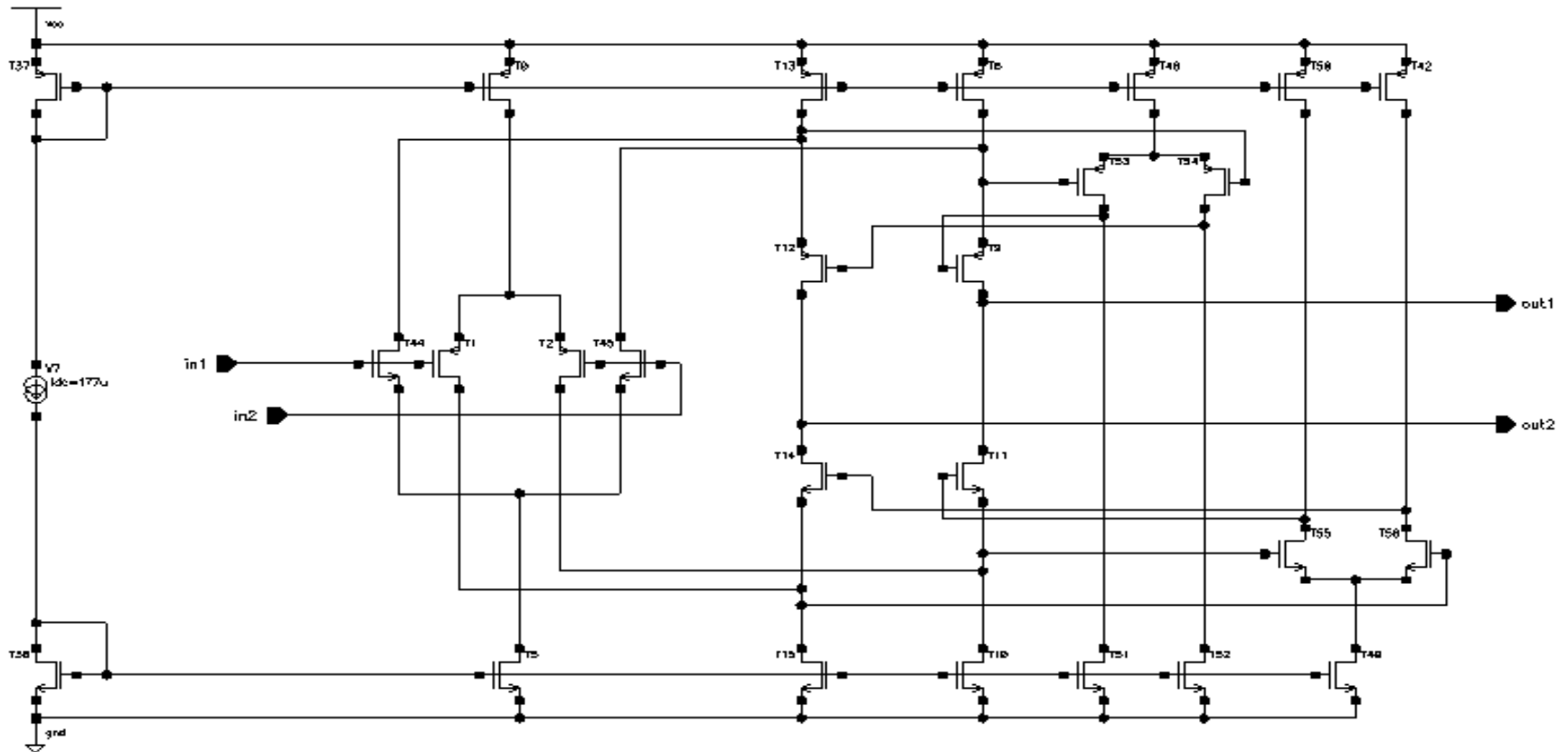Le gain « chute à 30000 » du fait du gm/gds qui est moins bon.
mais le produit gain bande est de 26 GHz.




Plus de gain: plus de gain dans les boosts

Avec des cascodes dans les boosts et le même courant

Le gain monte à 110 000

Le produit gain bande est le même (26 G)

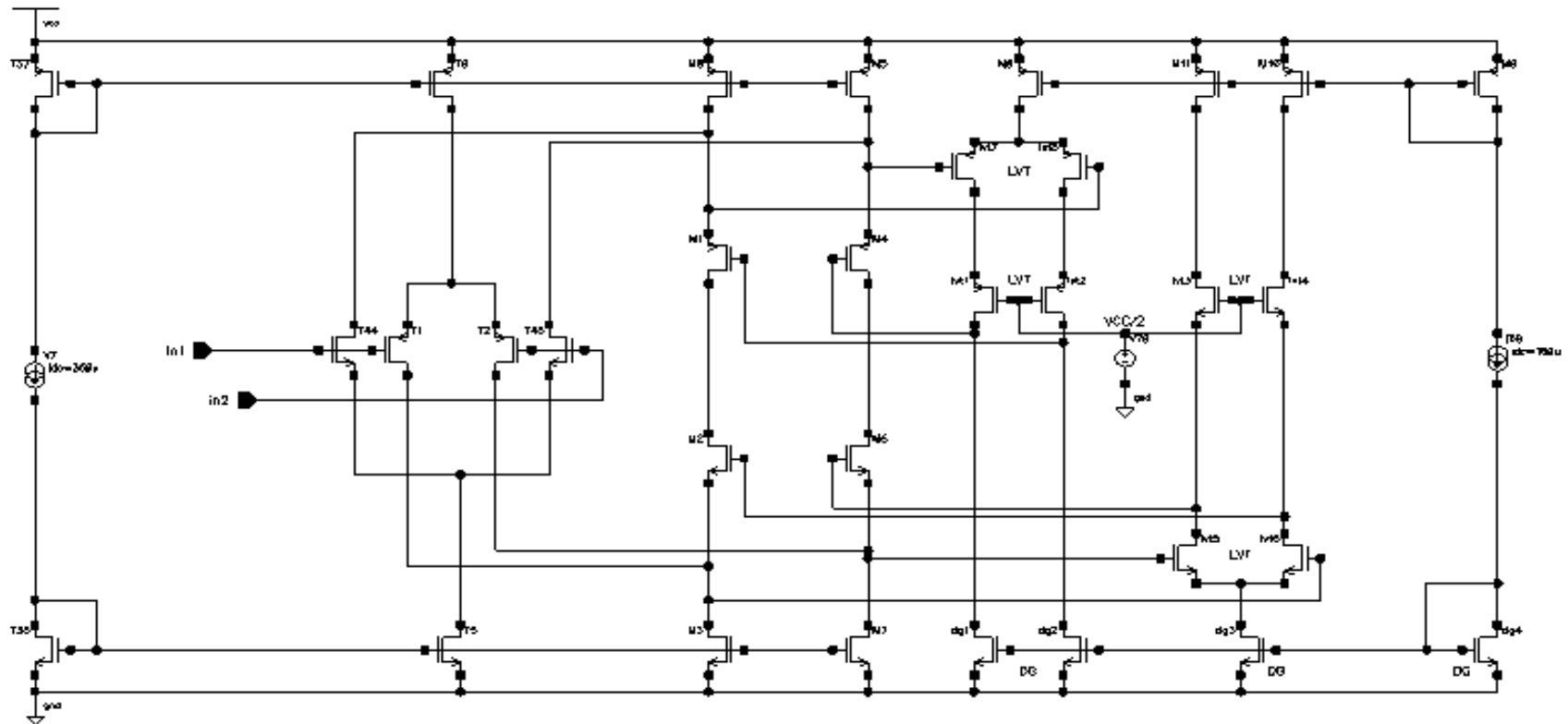

Gain 110 000 optimisé pour ADC

Courant: 350 μA en entrée. Un peu de triche: 250 μA en sortie au lieu de 350

Le gain est de 110 000 mais surtout, il ne descend pas en dessous de 83000
A pleine échelle.

Sur le banc de test de Laurent on mesure:

Consommation 1.68 mA (dont 350 μA du maître de courant)

Gain de 2=2 (en fait 1,999939)

Produit gain bande sur 2.4 pF: 547.9 M


Marge de phase ampli. 79,43

Marge de phase boost 1: 60,11

Marge de phase boost 2: 62.16

Diagramme de Bode, chargé sur 2.6 pF


Fri Mar 7 16:35:34 2014

 

Page 1 of 1


Gain 110 000 optimisé pour ADC réponse en transitoire

Fri Mar 7 17:09:38 2014

 

Page 1 of 1

 Gain 110 000 optimisé pour ADC linéarité au gain2 sur 1.5 V



Pour un ADC de 14-15 bits Il faut charger sur 10 pF !!!!!

Avec exactement le même schéma en multipliant tout par 4 (courant et tailles des transistor):

On obtient, sans grande difficulté:

Un gain de 140 000 qui ne descend pas en dessous de 120 000 à pleine échelle.

Un produit gain bande de 25 G.


Un temps d'établissement à la précision de 14 bits,
chargé sur deux fois 9 pF de 6.8 ns.

Sur le banc de test « Laurent modifié 14 bits » tout est OK.

Résultats:


Thu May 15 10:58:26 2014

 Transient Analysis `tran': time = (0 s -> 25 ns)



Page 1 of 1

 Erreur au gain 2 sur 1.5V: En rouge pour l'ampli de 20K, en bleu celui de 140K.
L'erreur reste inférieure à 10 μ V pour 1V.



Portage en IBM 130 nm

La facteur qualité G_m/G_{ds} est moins bon qu'en 180 nm MAIS:
Le rapport V_{cc}/V_{th} est bien meilleur, surtout avec les LVT qui sont très bons.

$V_{th} = 290$ à 330 mV pour N, 310 à 360 pour les P
 $V_{th} = 220$ mV pour les LVT N comme pour les P.

Soit V_{cc}/V_{th} de l'ordre de 5 et V_{cc}/V_{th} de l'ordre de 7.3 pour les LVT

Du coup on peut utiliser des transistors plus petits

Le gain est un peu moins bon mais le produit gain bande est excellent.

Portage en TSMC 130 nm

Premiers test en TSMC, premiers résultats:


Un point important pour le design est la très grande tension de seuil des transistors NMOS, ainsi que l'importance de l'effet de substrat.

La tension de seuil atteint 400 voir 500mV ... Difficile alors d'envisager d'empiler 4 transistors en région 2 avec 1.5V max. de tension d'alimentation.

A noter que les transistors NMOS LVT ont encore 350 mV de V_{th} alors que celui des P n'est que de 130 mV.

Après plusieurs tests pas très convaincants, je suis reparti du schéma de départ simplifié pour le début des dimensionnements.

TSMC: bases de dimensionnement

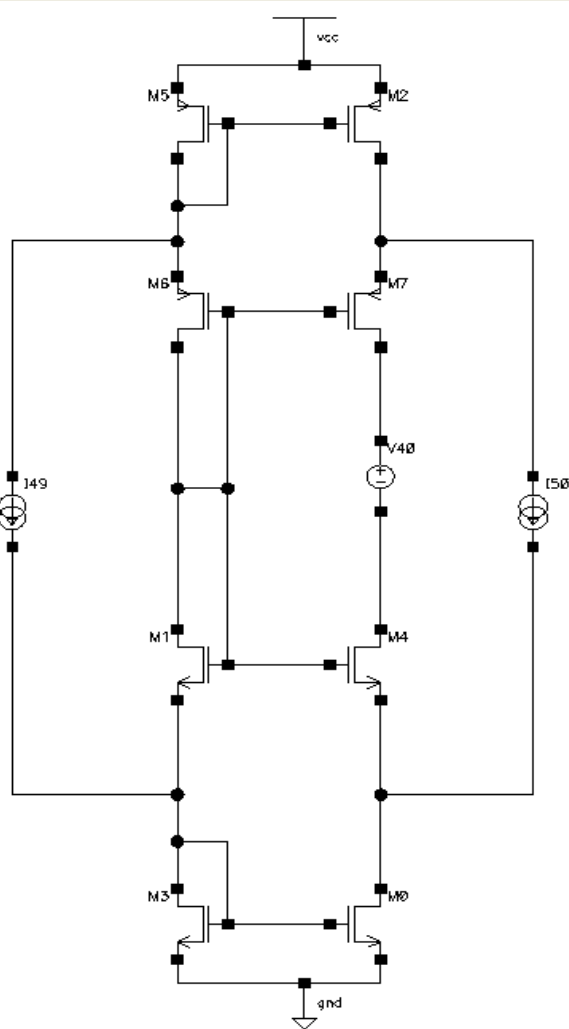

Courants de base 340 et $170\mu\text{A}$

Tension d'alimentation 1.5V (le max ?)
L fixé à 260 nm

Avec des MOS: $W = 300$ et $K=1$!!!
(Tr. Énormes, $K=1$ mauvais pour les P)

Avec des LVT: $W=35$ $K=1$
(Tr. « honnêtes mais $K=1$)


Avec les NMOS en LVT et les P en VT
 $W=35$ $K=8$!
(pas terrible mais le moins mauvais)

TSMC: j'ai réalisé 5 portages: Mos, LVT, mixtes avec et sans triche les boosts sont de simples paires différentielles


Type	Gain B.O.	BP. B.O.	Gain2	BP G2-opch	V @11.5ns	Marche.Ph	Taille w/l
Mos	58,8 K	1.1G	1.9996	378-529 M	499.85	80 Deg	272/260 308/260
Tout LVT	50 K	2.4 G	1.9996	234-529 M	499.77	84 Deg	42-45/400
LVT réduits	50 K	2.4 G	1.9996	260-700 M	499.77	86 Deg	20-22/400
VTp LVTn	56 K	1.5 G	1.9997	230-452 M	499.88	84 Deg	36/330 240/200
VTp LVTn Réduits	71 K	2.22 G	1.9998	320-680 M	499.917	84 Deg	18/260 130/260

Le meilleur produit gain bande obtenu est 27 GHz.
Identique à celui obtenu en IBM 130 nm.

 TSMC: linéarité au gain 2 sur 1.5 V (meilleur résultats)



 TSMC: réponse en transitoire vert VT normaux, rouge LVTn et VTp



TSMC 130 nm conclusions

La technologie tsmc offre de meilleurs gm/gds qu' IBM

Donc de meilleurs gains mais

Les tensions de seuil sont nettement plus défavorables d'où une sensibilité nettement plus marquée aux points de fonctionnement et au mode commun. Le temps de montée est un peu moins bon.

Avec tous les transistors LVT pour les N et les P des boosts:

Tension de seuil pour les N (LVT) d'entrée $V_{th}=366$ mV $V_{gs}=350$ mV Région 3 !

Tension de seuil pour les P d'entrée $V_{th}=336$ mV $V_{gs}=340$ mV Région 2 !

Tension de seuil des N en source de courant $V_{th}=289$ mV

Avec les transistors LVT dans les boost:

Pour les N (LVT) $V_{th}=260$ mV région 3

Pour les P (LVT) $V_{th}=163$ mV région 2

$V_{cc}/V_{th}= 3.5$ à 3.2 pour les N, 5.5 pour les LVTN,

3.5 pour les P, presque 10 pour les LVTP.

Portage en TSMC 65 nm

Première constatation, les tensions de seuils me font peur !

Je mesure des tensions de seuil de 500 à 550 mV pour les N
Et de 450 à 500 mV pour les P. Augmentent si W/L augmente !
Avec 1.2 V d'alimentation V_{cc}/V_{th} est...proche de 2.

Premiers essais: **Tout se mets spontanément en région 3.**

De plus la tension d'Early, pour une paire diff. Varie de 1 à 2.5 V !!!
Et ... diminue à L constant quand W/L augmente.

G_m/G_{ds} reste a peu près correct (22 pour un Nmos)

Je tente un dimensionnement «classique »avec 1.2 V d'alimentation.
Echec pour 300 μA , même avec de très gros transistors, même en LVT.

Portage en TSMC 65 nm

En procédant cette fois ci par tâtonnement, on arrive à trouver un point de fonctionnement pour l'ampli sans ses boosts.

Le gain est assez faible, mais par tâtonnement, on fini par obtenir 350.

Même problème qu'en AMS 0.18 μ pour les boosts: Il faut ajouter un suiveur, une seule paire à étudier, mais le gain des tombe à 30, et il faut une capacité pour aider les suiveurs ...En plus le dimensionnement des suiveurs fixe le mode commun ...

⇒ Il faut cascoder les boosts, et tout va mieux.

⇒ Le gain des boosts atteint 100 et leur produit gain bande 3 GHz.

⇒ Le dessin des boosts est nettement moins évident qu'en 130nm

Portage en TSMC 65 nm

Bref, pour le même cahier des charges

Avec un dimensionnement « à taton » et des boosts cascodés

On arrive péniblement à un gain de 35K et un produit gain bande de 4.9 GHz.

Les tailles optimales des transistors des cascodes « N » sont $72\mu/280n$

Et pour les « P » $168\mu/280n$

En utilisant des LVT pour les cascodes « N » on peut réduire leurs tailles.

On améliore un peu le produit gain bande à 5.8 GHz pour le même gain

En utilisant des LVT pour les cascodes « N et P »

On améliore encore le produit gain bande à 6.7 GHz pour le même gain (35k)

Cela devient utilisable bien que 5 fois moins bon qu'en $0.13\mu m$

Reste que le produit gain bande est encore un peu faible

Du coup la signal max. en sortie du montage ADC n'est que de 499.58 mV à 11.5 ns

Portage en TSMC 65 nm

Avec 1.4V d'alimentation, le dimensionnement classique est « possible ».
1.4V « semble supportable par cette techno »
On prend soins qu'aucun V_{ds} ne puisse dépasser 1.2 V.

Le gain sans boosts est de 600-800

Avec des **boosts cascodés** on obtient un gain de 74k

Paire N, région 3, $V_{th}=530$ mV, $100 \mu A$, $V_{early}=1$ V, $W/L=36\mu/160n$

Cascode N, région 3, $W/L=48\mu/180n$

Charges P, région 2, $V_{early}=6$ V, $W/L=10\mu/425n$

Portage en TSMC 65 nm: Résultats

Alimentation 1.4V (aucun transistor ne dépassant 1.2 V de V_{ds})
Boosts cascodés, avec suiveurs et capas.

Gain 74000, produit gain bande 6.4 GHz

Sur le banc de test « ADC » (charge 2.4 pF):

Marge de phase 84 °

Tension dans le cas le plus défavorable à 11.5 ns 0.499936 V pour 0.5 V.

Transistors ampli:

Tous en région 3 (sauf les sources de courant)

Entrée: N $V_{th}=549$ mV, $V_{gs}=418$ mV, $W/L=210\mu/180n$

Entrée: P $V_{th}=493$ mV, $V_{gs}=449$ mV, $W/L=240\mu/180n$

cascadeN: $V_{th}=528$ mV, $W/L=44\mu/280n$, cascade P: $V_{th}=470$ mV, $W/L=112\mu/280n$

Source de courant: N $W/L=160\mu \times 520n$, P: $W/L=190\mu \times 480n$

Boosts:

Paire N, région 3, $V_{th}=530$ mV, $V_{gs}=446$ mV, $100 \mu A$, $V_{early}=1$ V, $W/L=36\mu/160n$

Cascade N, région 3, $W/L=48\mu/180n$

Charges P, région 2, $V_{early}=6$ V, $W/L=10\mu/425n$

Portage en TSMC 65 nm: Conclusion

Avec 1.2 V d'alimentation, c'est vraiment trop juste pour ce courant.

Avec 1.4 V d'alimentation, on obtient des résultats.

Les 2 études ont été menées jusqu'au bout, contre réaction de mode commun comprise.

Région 3

⇒ points de fonctionnement beaucoup plus sensibles

⇒ CMFB pour les boosts ?

⇒ Il n'y a quasiment plus de réjection au mode commun !

⇒ Le design des boosts est nettement plus délicat (suiveurs, capas, cascodes....)

⇒ Le produit gain bande diminue à nouveau....

⇒ Curieusement, la linéarité est exceptionnelle ?


Il ne s'agit « que » d'une simulation, aucune fonderie n'ayant été réalisée en 65 nm

Erreur à la linéarité sur 2 V

Gains normalisés à 1.9999 pour 1.4 V et à 1.9998 pour 1.2 v d'alimentation

En 1.4V l'erreur est de 200nV/1V, de 5 μ V/1.5V et de 180 μ V/2V

 En 1.2V l'erreur est de 300 μ V/1V, de 160 μ V/1.5V et de 3mV/2V.




Comparateurs analogiques à grand produit gain bande

Origine via AMS (comparateur de l'ADC 10 bits du kit AMS)
Et via Samuel qui l'a trouvé dans la littérature et utilisé dans Fééric.
Etude faite au départ en AMS 350nm.

L'architecture m'a semblée suffisamment intéressante pour tenter
De l'optimaliser, de la passer en différentiel et de l'essayer dans les
différentes technologies.

schéma de départ en AMS 350 nm

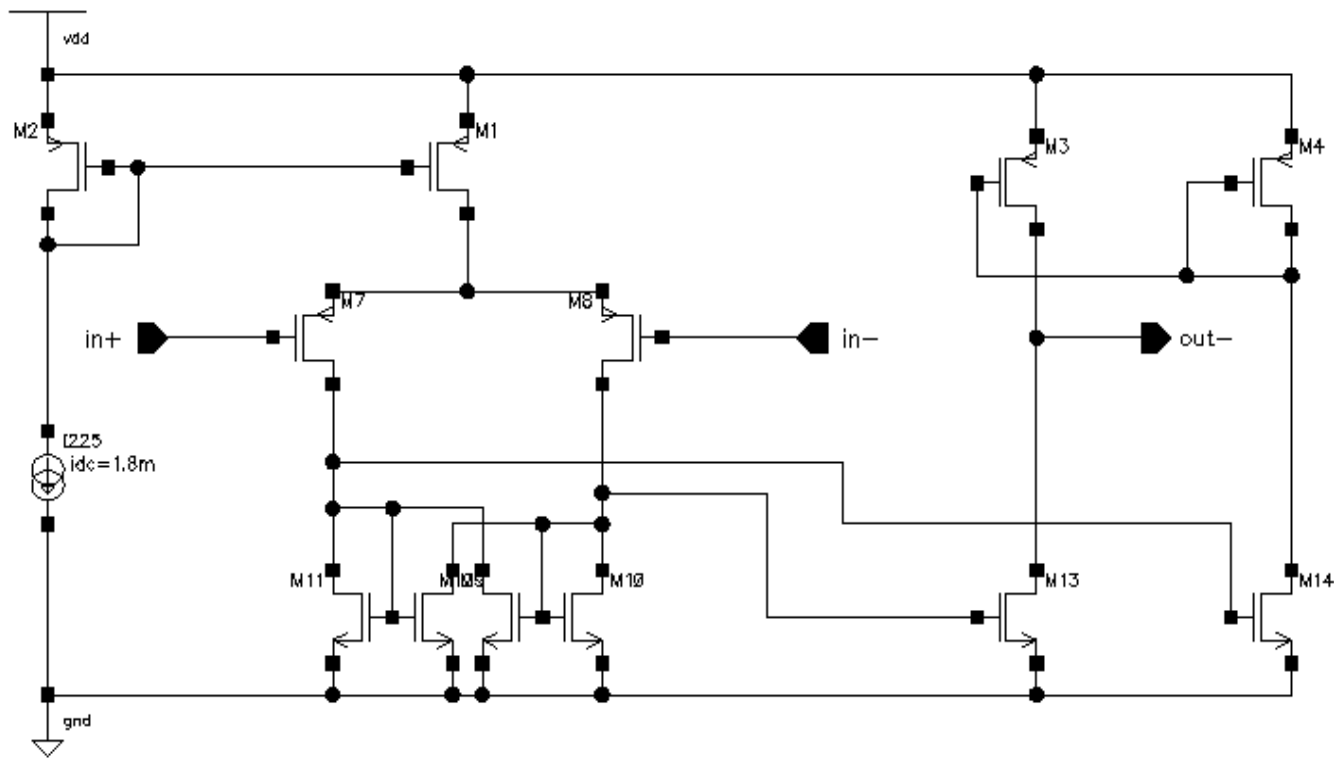


Très facile à dimensionner (du moins en AMS 350 nm)

La charge est astucieusement faite de 4 transistors égaux,
le gain est au premier ordre indépendant de leur taille.


Avec 1.8 mA en entrée, en optimisant un peu, on obtient facilement
Un gain de 4 K et un produit gain bande De 65 GHz

Si on passe en différentiel

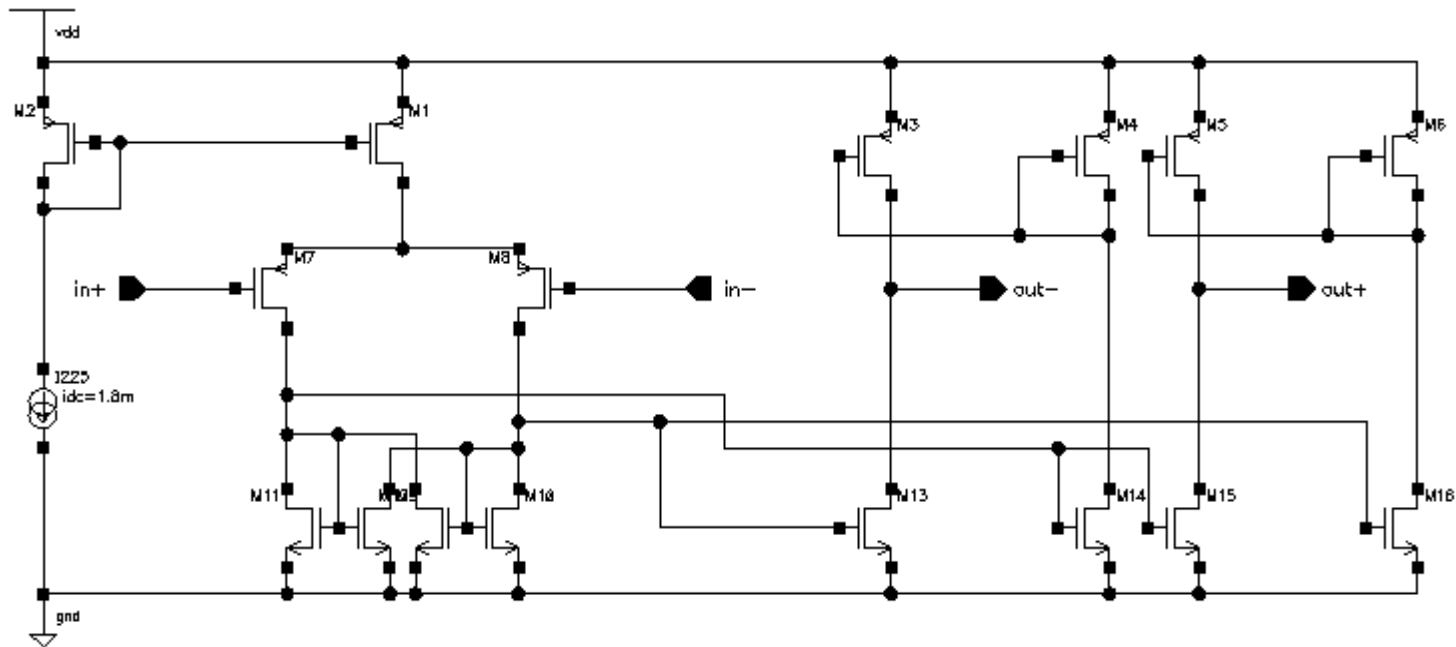

Avec le même courant et les mêmes transistors , on obtient facilement
Un gain de 8 K et un produit gain bande De 100 GHz

Si on utilise des bipolaires

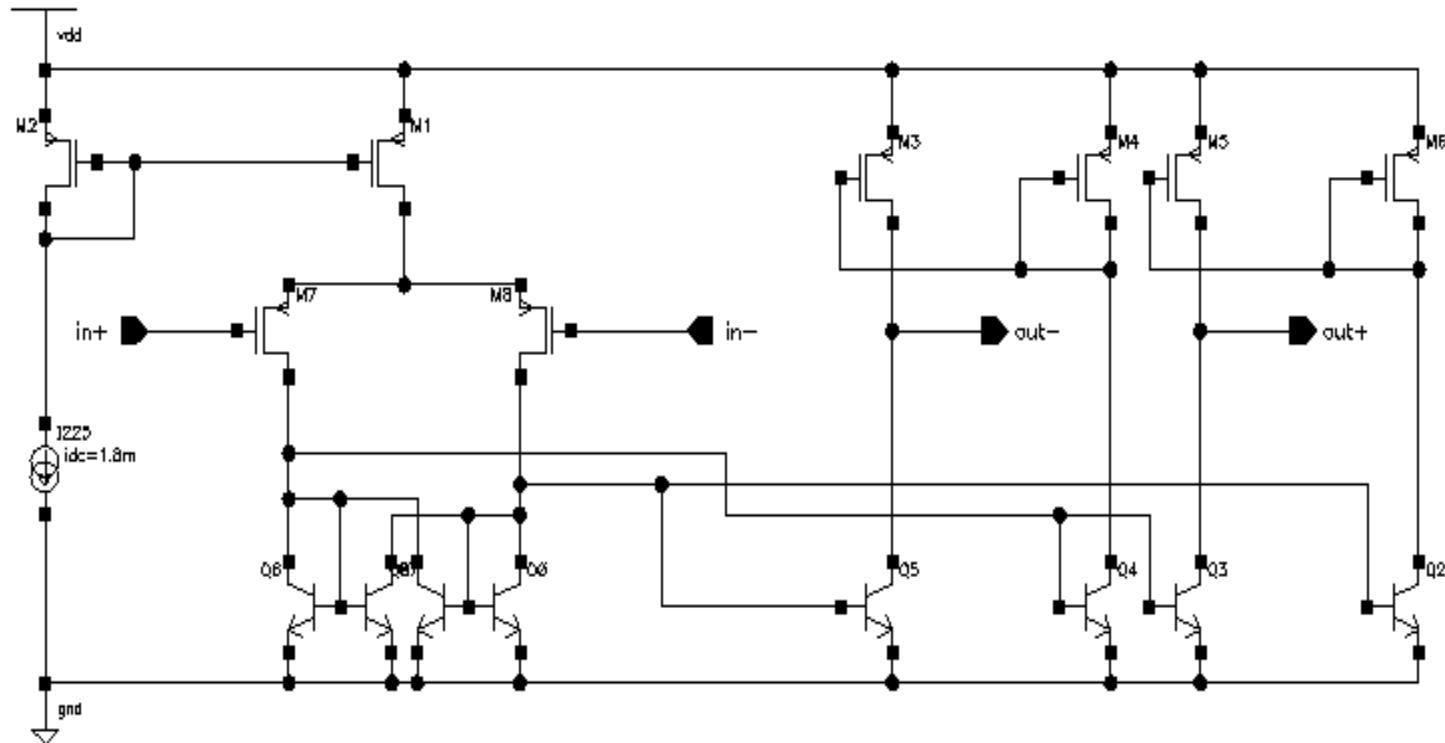


Triple avantage: on garde l'avantage de l'entrée MOS.

On améliore le gain en entrée (meilleur g_{ds})

On améliore le gain en sortie (meilleur g_m)


On obtient alors un gain de 32K et un produit gain bande de 140 GHz

Portage en AMS 180 nm

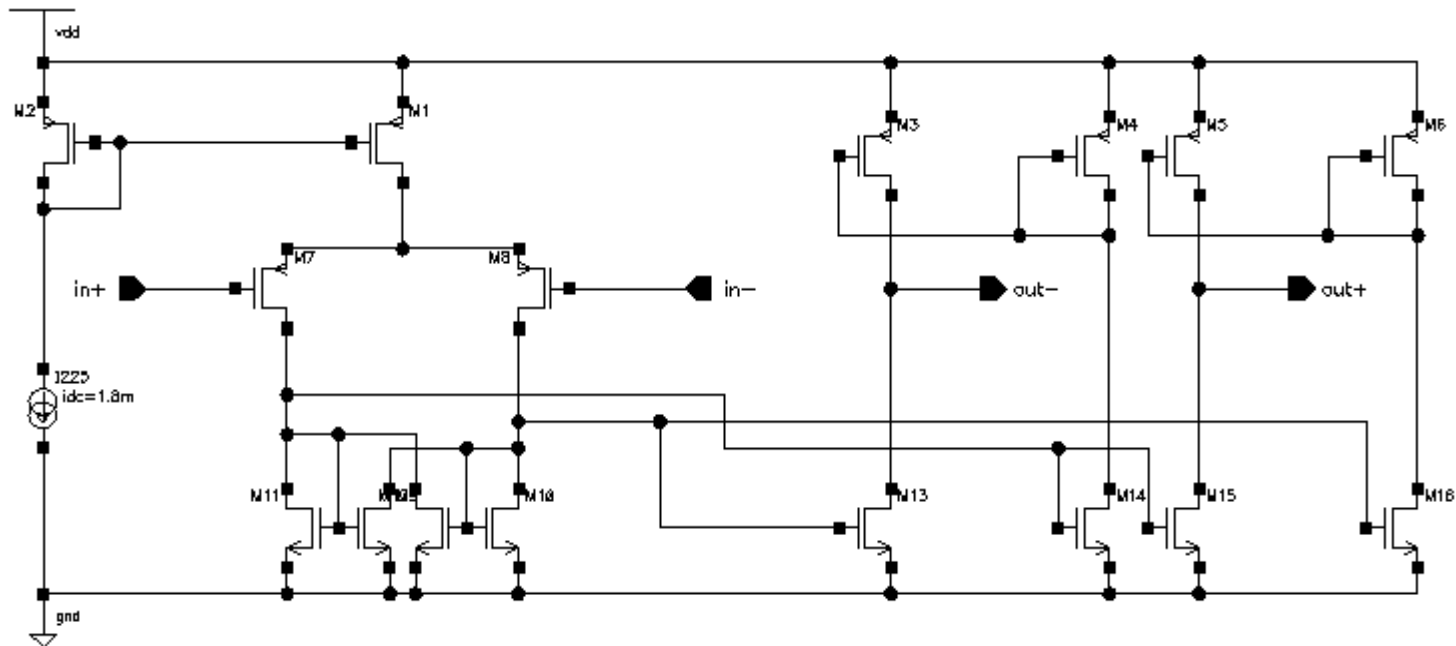

Dans les mêmes conditions avec 1.8 mA en entrée,
On n'obtient que 1.5 K de gain, et le produit gain bande
Chute à 22 GHz. (facteur 3 par rapport au 350 nm)
En y regardant de plus près c'est le G_{ds} qui pénalise le plus
En augmentant d'un facteur 3.

AMS 180 nm en différentiel

 

Avec le même courant et les mêmes transistors, on obtient sans surprise un gain de 3K et un produit gain bande De 26 GHz. (perte d'un facteur 3 par rapport au 350 nm)

Portage en AMS 180 nm

En faisant varier tous les paramètres, je cherche le meilleur produit gain bande.

En faisant varier le courant, on trouve (en différentiel)

Pour 1.8 mA, $G=3k$, et un produit gain bande de 22 GHz

Pour 1.2 mA, $G=3.2k$, et un produit gain bande de 30 GHz


Pour 1 mA, $G=3.6k$, et un produit gain bande de 28.8 GHz

Pour 1.2 mA, $G=4k$, et un produit gain bande de 26 GHz

Après optimisation, on ne perd qu'un facteur 2 par rapport au 350 nm, et la consommation est 3 fois plus faible.

On est cependant très loin de la version AMS avec bipolaires.

Portage en IBM 130 nm

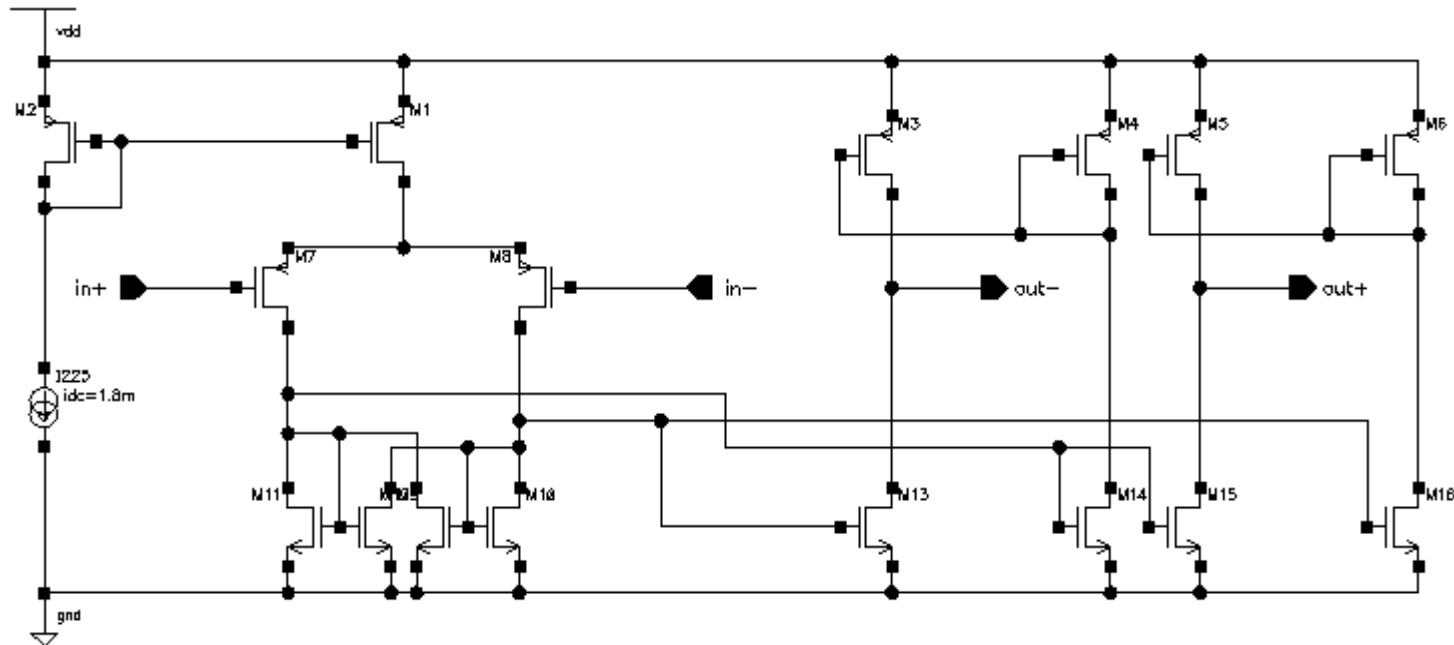

Mêmes conditions avec 1 mA en entrée, J'ai beaucoup de mal ...

La paire différentielle d'entrée a peu de gain : 25 au plus ...

L'étage de sortie très peu de produit gain bande.

En y regardant de plus près, la liaison des deux étages n'est pas efficace du

Fait du faible seuil des nmos. Le facteur g_m/g_{ds} est très mauvais en sortie.

Du coup on gagne à mettre des lvt en charge de l'étage d'entrée.

Mais j'arrive péniblement à 350 de gain et 20 GHz de produit gain bande.

Portage en IBM 130 nm

J'essaye un peu tout, sans grand résultat.

Je cherche le moins mauvais gm/gds en entrée... le gain passe à 32 ...

Je cherche ensuite le moins mauvais gm/gds en sortie....

Le rapport gm/gds des nmos est vraiment trop mauvais...

En modifiant le schéma et en plaçant une vraie paire différentielle en sortie, on améliore, mais on reste relativement peu performant. (1k, 25GHz)

J'essaye alors de remplacer les nfet ou lvtmfet par des dgnfet (2.5 V)

Le rapport gm/gds grimpe à 200 !!!! , avec 800 μ A.

J'obtiens sans peine un gain de 1.9K avec un produit gain bande de 53 GHz


Et, en différentiel, un gain de 3,88K et un produit gain bande de 84 GHz

Ce qui est un excellent résultat, quasiment aussi bon qu'en AMS 350

Et en consommant 3 fois moins.

J'essaye de remplacer aussi les pfet par des dg, mais là c'est un peu moins bon.

Portage en TSMC 130 nm

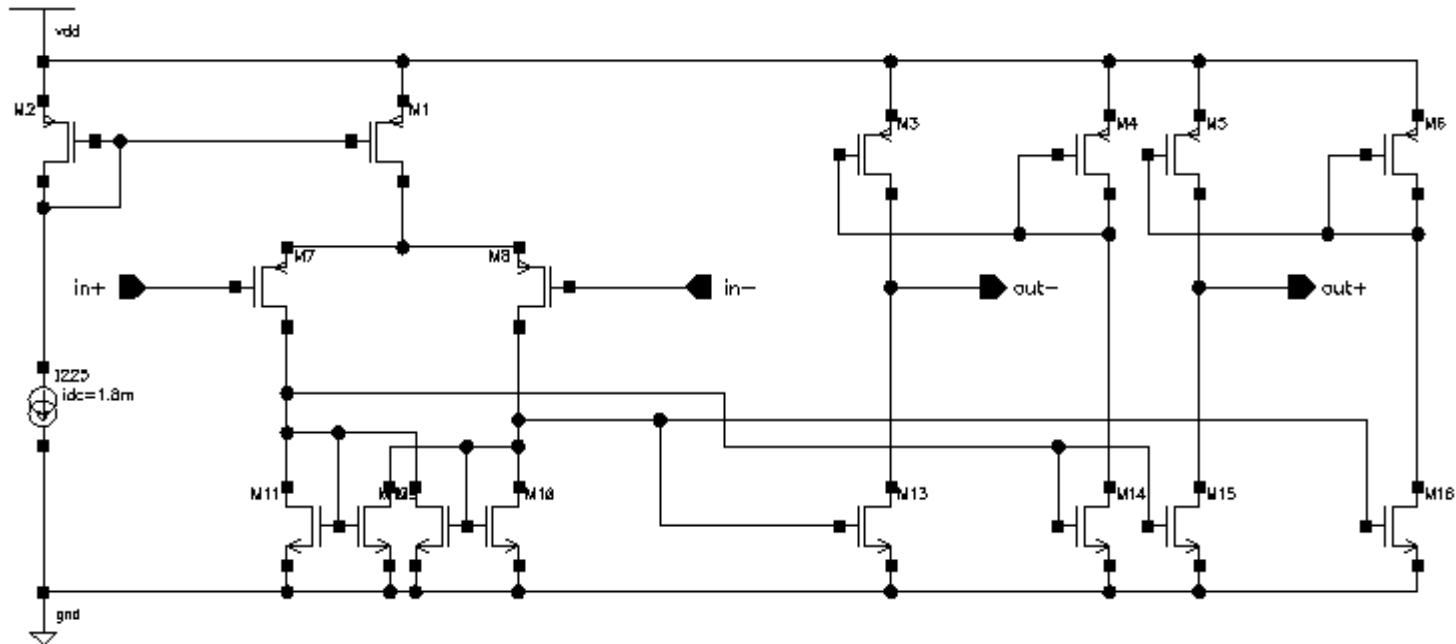

Idem, avec 0.8 mA en entrée, marche quasiment du premier coup !!


On consomme encore un peu moins (1.5 V d'alim)

Le gain obtenu est de 2.1 K et le produit gain bande de 43 GHz

En différentiel:

4.2 K et un produit gain bande de 66 GHz.

Et en TSMC 65 nm

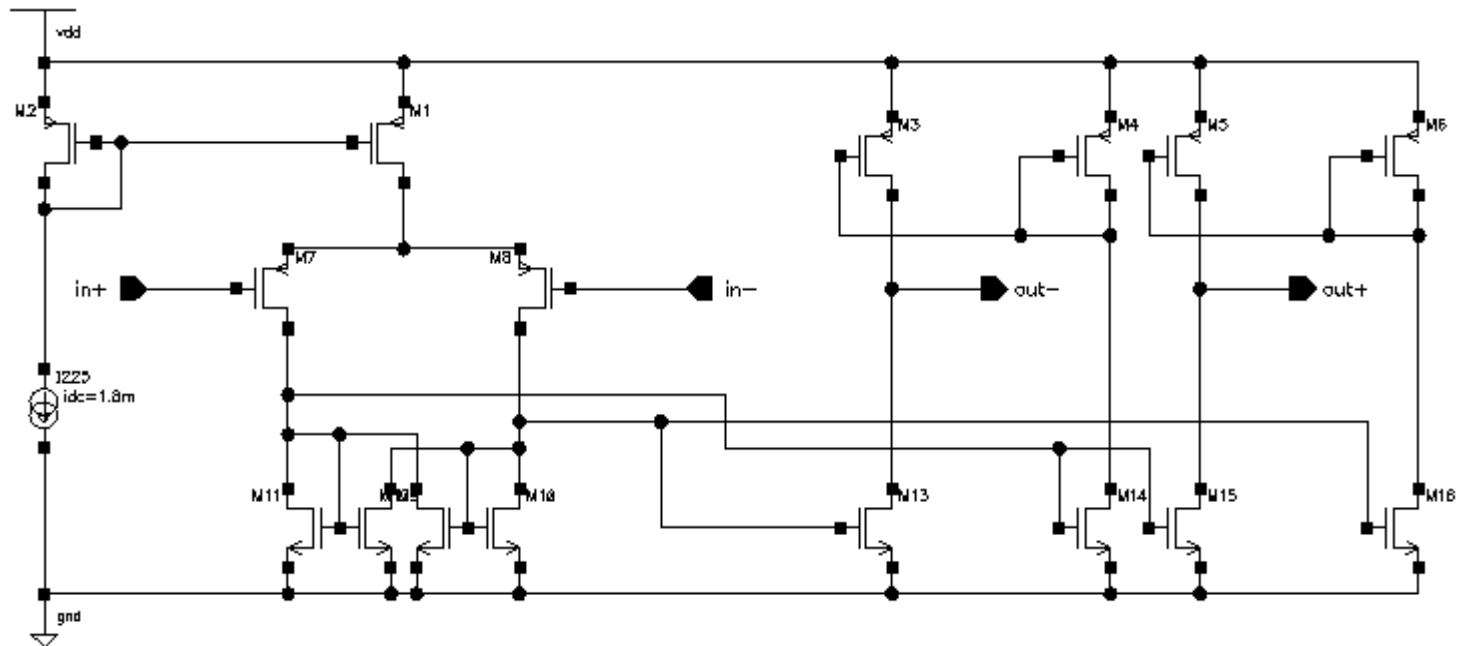

C'est la bonne surprise, marche quasiment du premier coup !!

On consomme encore moins (0.5 mA et 1.4V d'alim)

MAIS:

Le gain obtenu n'est que de 1 K mais le produit gain bande est de 80GHz

En différentiel:

2 K et un produit gain bande de 143 GHz.

Si on augmente le courant, c'est moins bon

TSMC 65 nm

On voudrait augmenter le gain.

La cause de la perte de gain est le mauvais rapport g_m/g_{ds}

En particulier ici le mauvais g_{ds} des pmos.

Essais avec les transistors de 2.5 V - ECHEC -

Pour les N cela n'apporte rien (c'est même moins bon)

Pour les P c'est bien pire. La tension de seuil atteint 650 mV

⇒ Impossible de trouver un point de fonctionnement.

Si on regarde l'allure de la courbe $g_m/g_{ds} = f(i_{ds})$,

la seule solution, c'est de diminuer le courant.

(on peut se le permettre ici, il n'y a pas de charge, ni PB de stabilité)

En faisant varier le courant, on obtient:


Pour 500 μA un gain de 2K et un produit gain bande de 143 GHz

Pour 180 μA un gain de 2,8K et un produit gain bande de 93 GHz

Pour 90 μA un gain de 3,5K et un produit gain bande de 61.5 GHz

Certes ce n'est pas de l'AMS 350nm, mais on consomme 20 fois moins

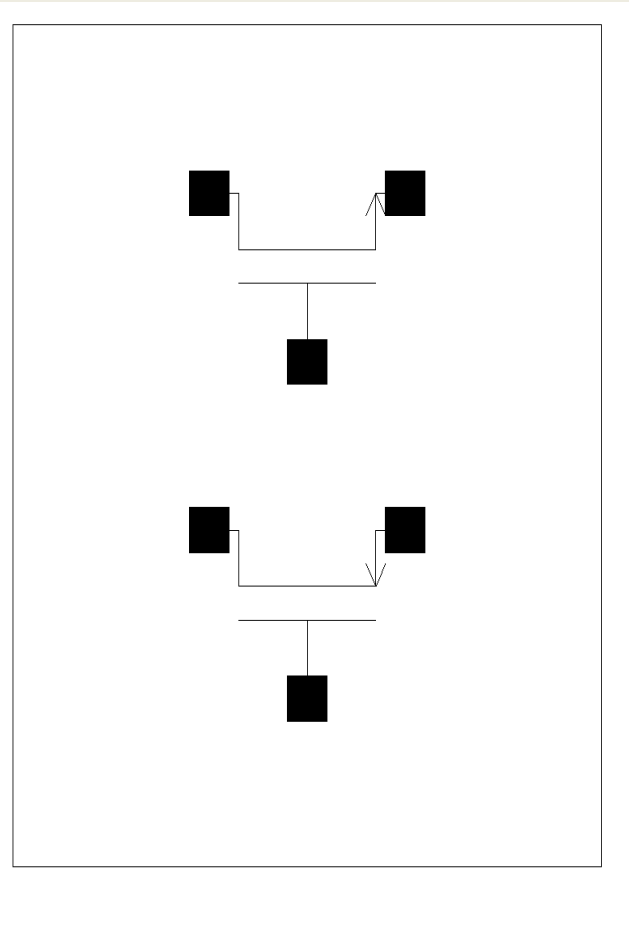Etude (simple) des switches Résistance en fonction du signal.




En MOS, l'interrupteur se réalise très simplement en utilisant un seul transistor MOS. La commande est la tension grille: Dès que V_{gs} dépasse la tension de seuil V_t , le transistor se met à conduire, et si $V_{gs} \gg V_t$ l'interrupteur est considéré comme fermé. Cependant, la résistance « on » de l'interrupteur n'est pas fixe, mais dépend de V_{gs} , et de V_{ds} .

$$R = \frac{1}{\frac{\mu \cdot C_{ox} \cdot W}{L} \cdot ((V_{gs} - V_t) - V_{ds})}$$

Si l'interrupteur est assez bien fermé, V_{ds} est très faible et on peut le négliger, mais V_{gs} , en général dépend du signal. On se trouve donc en présence d'un interrupteur dont la qualité est fonction du signal appliqué


Etude (simple) des switches Résistance en fonction du signal.
 
$$R = \frac{1}{\frac{\mu \cdot C_{ox} \cdot W}{L} \cdot ((V_{gs} - V_t) - V_{ds})}$$





Pour un pmos seul

Jacques Lecoq Ecole in2p3 2015
FREJUS

 

Pour un nmos seul

 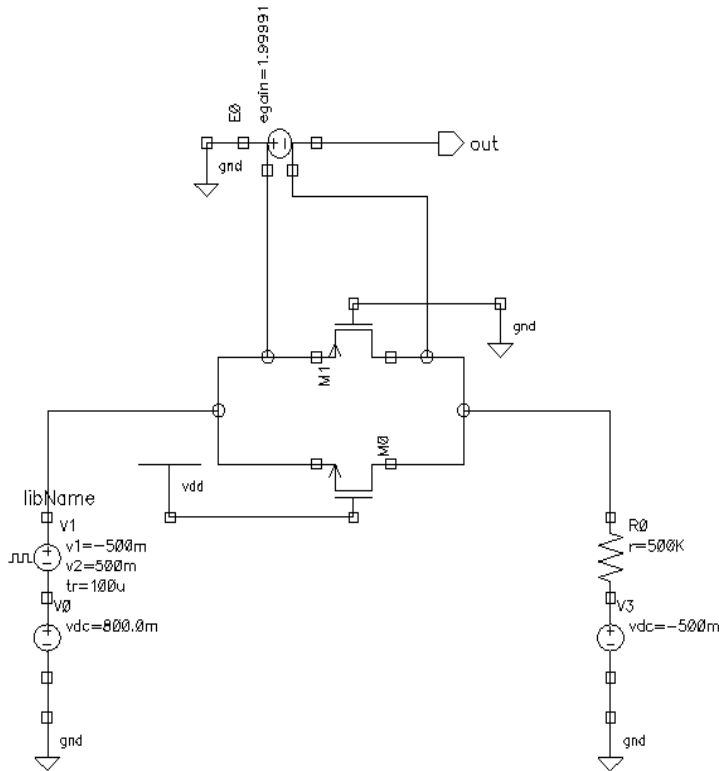
Etude (simple) des switches Résistance en fonction du signal.



Montage de base bien connu, nmos et pmos en parallèle, avec un Pmos dimensionné pour obtenir un R_{on} identique au N.

On fait varier le signal de $\pm 0.5V$ autour de $V_{cc}/2$. On mesure R_{on} en fonction du signal.

 Résistances des switches complémentaires en technologie AMS 350 nm



Transistors utilisés: nmos4 et pmos4

L=350nm, W varie de 400nm à 4400nm pour les N
Et de 1600 à 17600 pour les P

Rapport P/N pour équilibrer RON: 4

Alimentation, 3 V


Signal +/- 500 mV.

Pour W mini (rouge) R varie de 4.5K à 6k

Pour W maxi (vert) R quasi constant à 300 Ohms

A noter la très faible variation de RON sur 1V

 Résistances des switches complémentaires en technologie AMS 180 nm



Transistors utilisés: nfet et pfet

L=180nm, W varie de 180nm à 1980nm pour les N
Et de 720 à 7920 pour les P

Rapport P/N pour équilibrer RON: 4

Alimentation, 1.8 V


Signal +/- 500 mV.

Pour W mini (rouge) R varie de 40K à 80k

Pour W maxi (vert) R varie de 4k à 6K

NB. On peut faire mieux si on augmente
W/L du NMOS, mais il y a prédominance du N.

 Résistances des switches complémentaires en technologie IBM 130 nm



Transistors utilisés: nfet et pfet

L=120nm, W varie de 160nm à 1760nm pour les N
Et de 560 à 5160 pour les P
Rapport P/N pour équilibrer RON: 4.8

Alimentation, 1.6 V


Signal +- 500 mV.

Pour W mini (rouge) R varie de 7.5K à 10K

Pour W maxi (vert) R varie de 700 Ohms à 1K

NB. On peut faire mieux si on augmente
W/L du NMOS, mais il y a prédominance du N.

 Résistances des switches complémentaires en technologie IBM 130 nm



Transistors utilisés: nfet_lvt et pfet_lvt

L=120nm, W varie de 160nm à 1760nm pour les N
Et de 560 à 5160 pour les P
Rapport P/N pour équilibrer RON: 4.8

Alimentation, 1.6 V

Signal +- 500 mV.

Pour W mini (rouge) R varie de 6.9K à 8.5k

Pour W maxi (vert) R varie de 570 à 710 Ohms

NB. On peut faire mieux si on augmente
W/L du NMOS, mais il y a prédominance du N.

Résistances des switches complémentaires en technologie TSMC 130 nm



Transistors utilisés: nmos1v et pmos1v

L=120nm, W varie de 150nm à 1650nm pour les N
Et de 700 à 7700 pour les P

Rapport P/N pour équilibrer RON: 4.66

Alimentation, 1.5 V


Signal +- 500 mV.

Pour W mini (rouge) R varie de 2.5K à 3.35k

Pour W maxi (vert) R varie de 300 à 430 Ohms

NB. On peut faire mieux si on augmente
W/L du NMOS, mais il y a prédominance du N.

 Résistances des switches complémentaires en technologie TSMC 130 nm LVT



Transistors utilisés: nmos1vlvt et pmos1vlvt

$L=120\text{nm}$, W varie de 150nm à 1650nm pour les N
Et de 600 à 6600 pour les P
Rapport P/N pour équilibrer RON: 5

Alimentation, 1.5V


Signal $\pm 500\text{mV}$.

Pour W mini (rouge) R varie de 2.35K à 2.7k

Pour W maxi (vert) R varie de 220 à 250 Ohms

NB. On peut faire mieux si on augmente
 W/L du NMOS, mais il y a prédominance du N.

 Résistances des switches complémentaires en technologie TSMC 65 nm



Transistors utilisés: nch et pch

$L=120\text{nm}$, W varie de 120nm à 1440nm pour les N

Et de 300 à 3300 pour les P

Rapport P/N pour équilibrer ron: 2.5

Alimentation, 1.2 V

Signal $\pm 500\text{ mV}$.

Pour W mini (rouge) R varie de 65K à 200k

Pour W maxi (vert) R varie de 7k à 45K

Résistances des switches complémentaires en technologie TSMC 65 nm

Transistors utilisés: nch_lvt et pch_lvt

L=120nm, W varie de 120nm à 1440nm pour les N
Et de 300 à 3300 pour les P


Même rapport P/N (2.5)

Alimentation, 1.2 V


Signal +- 500 mV.

Pour W mini (rouge) R varie de 5K à 9.2k

 Pour W maxi (vert) R varie de 0.5k à 1.2K



 Résistances des switches complémentaires en technologie TSMC 65 nm



Transistors utilisés: nch_lvt et pch_lvt

L=120nm, W varie de 120nm à 1440nm pour les N
Et de 300 à 3300 pour les P

Même rapport P/N (2.5)

Alimentation 1.4 V


Signal +/- 500 mV.

Pour W mini (rouge) R varie de 4K à 6k

Pour W maxi (vert) R varie de 500 à 750 Ohms

Résultats assez favorable compte tenu des tensions d'alimentation et de seuil.

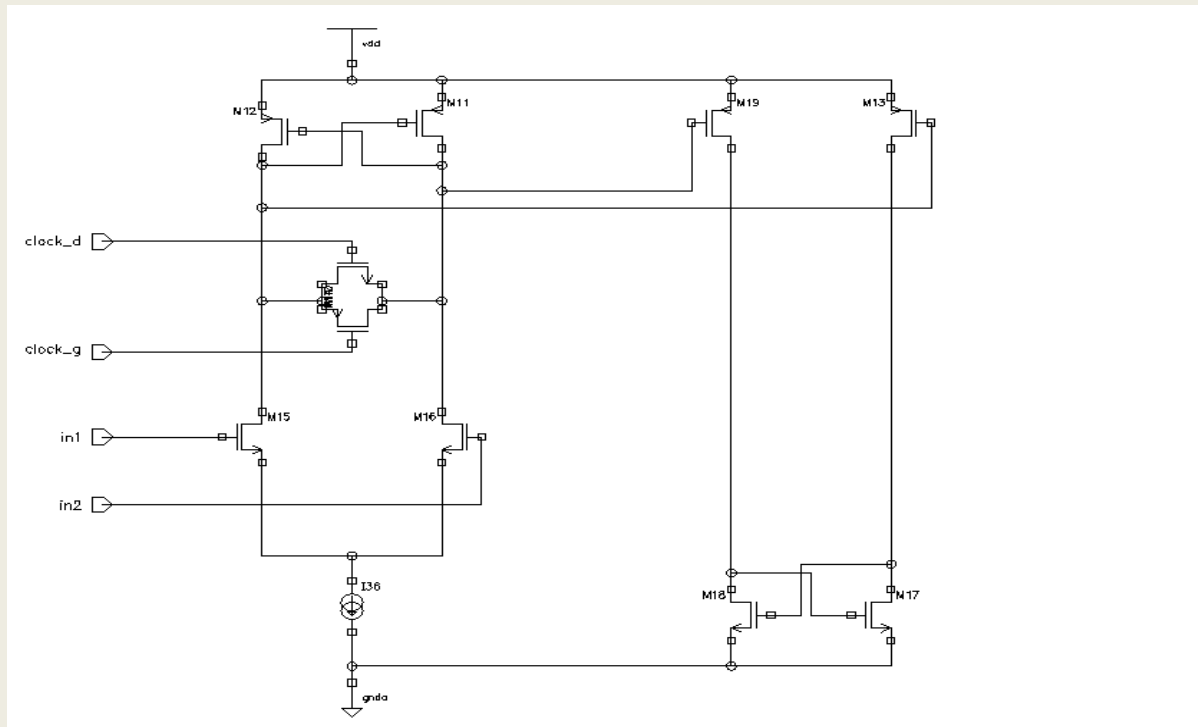Les comparateurs synchrones (Latchés) et leurs intégrations dans un montage différentiel



Montage de base:


Grande sensibilité (jusqu'au μV en simulation, $100\mu\text{V}$ en test)

Rapide (testés au delà du GHz)

A courant constant

Génère du kick back noise (switches à $V_{cc}/2$)

Les comparateurs synchrones (Latchés)

 

Pour rappel, les signaux de sortie du premier étage (rouge), et ceux du deuxième (bleu), quasiment digitaux.

Ici en AMS 350nm.

Remarque: la tension aux bornes des switches fermés est à $V_{cc}/2$

Un étage d'entrée supplémentaire

Pour :


Réduire le kick back noise

Et/ou augmenter le gain, la sensibilité, réduire l'offset.

Passer de 2 à 4, 6 entrées ou plus pour:

- Passer en différentiel
- Faire du moyennage dans les ADC flash à échelle différentielle

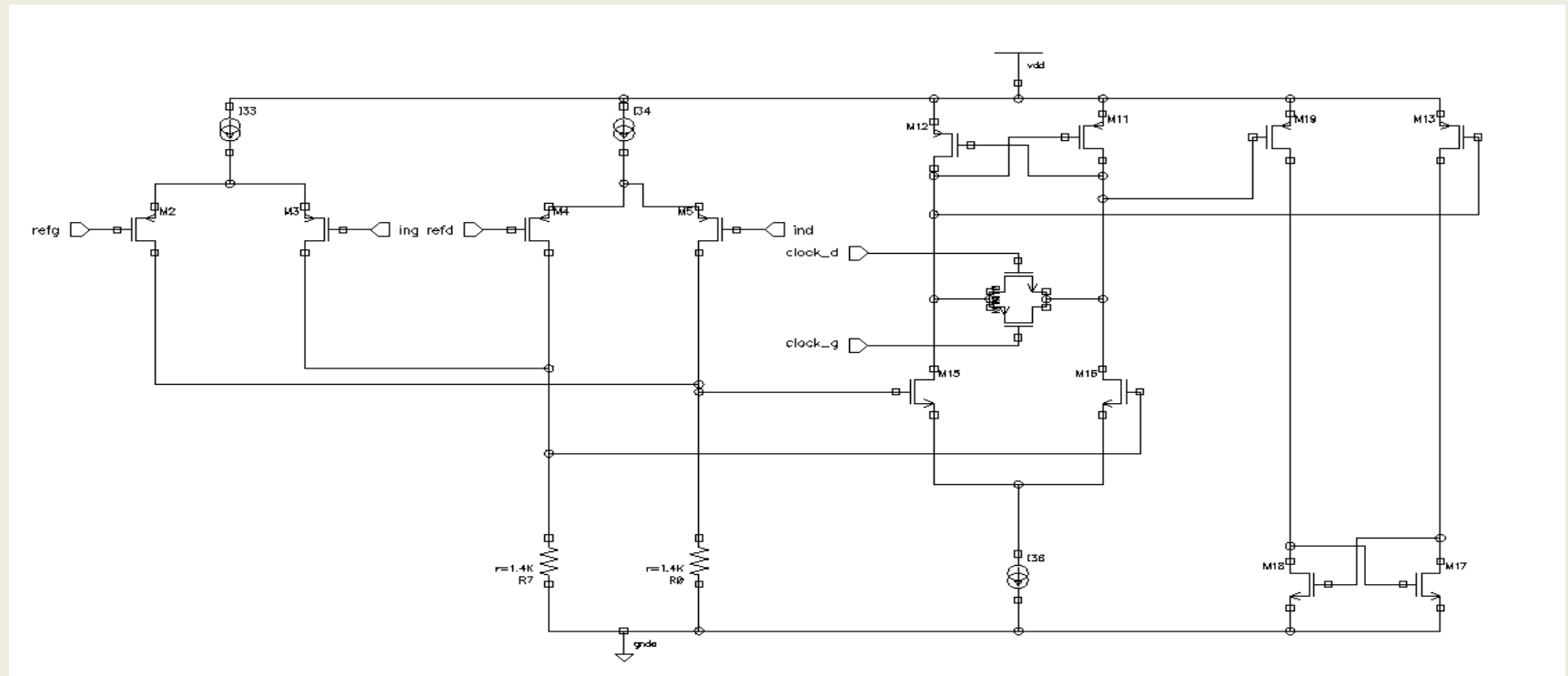
L'étage d'entrée supplémentaire le plus simple : des résistances



On a un peu de gain.

Le point de fonctionnement de sortie (proche de $V_{cc}/2$) est facile à trouver, l'impédance de sortie est élevée donc faible rejet du kick back noise. Si le signal de sortie est trop grand, risque de déclenchement asynchrone

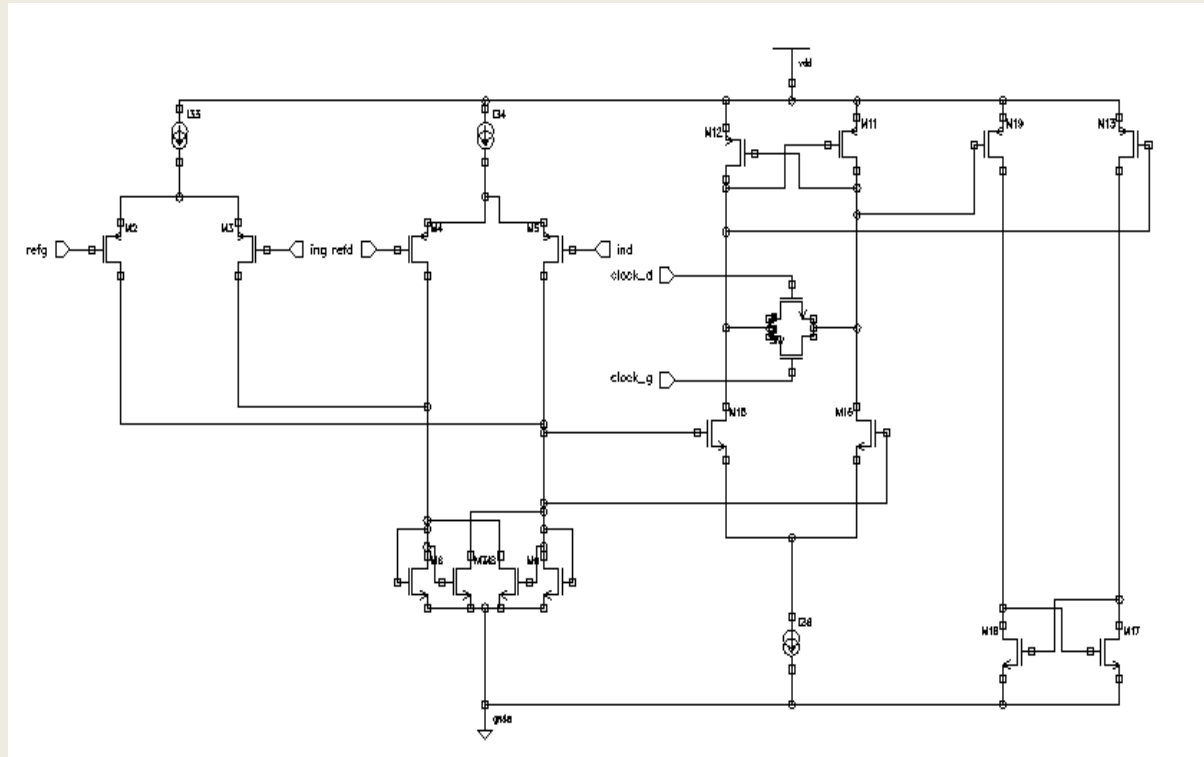
Etage d'entrée supplémentaire utiliser le montage 4 transistors



L'effet de compresseur est très intéressant élimine les déclenchements Asynchrones (grand gain pour petits signaux pas de gain pour les grands)
Très nette amélioration du gain et du produit gain bande

Il faut toujours des W/L petit à cause du point de fonctionnement.

Amélioration: ajouter une résistance

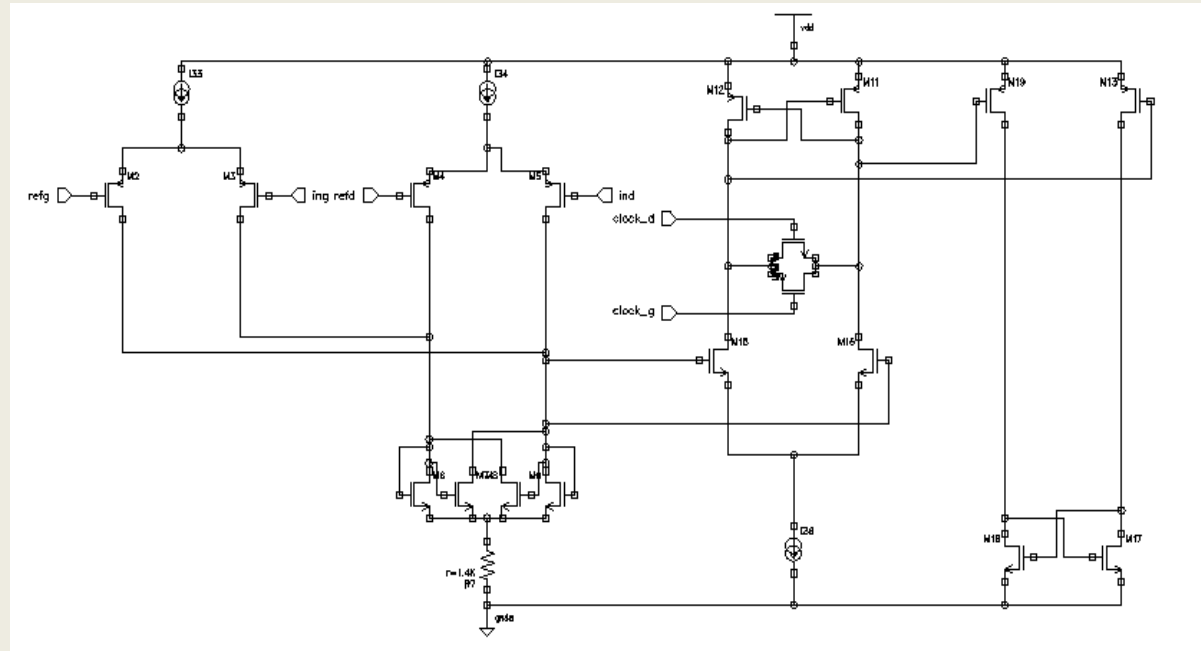


L'effet de compresseur est très intéressant élimine les déclenchement Asynchrones (grand gain pour petits signaux pas de gain pour les grands)
Très nette amélioration du gain et du produit gain bande

On peut mettre des grands W/L :

Triple avantage: le compresseur est bien meilleur, l'impédance est plus faible
Et le point de fonctionnement s'ajuste avec la résistance.

Résultats

 


Avec $120 \mu\text{A}$ dans l'étage d'entrée

$90 \mu\text{A}$ dans la paire différentielle intermédiaire

$50 \mu\text{A}$ dans celle de sortie


Le gain est de 8 pour les petit signaux, de 1 pour les grands

Résultats

 

Aucun risque de déclenchement asynchrone.
Les deux points de fonctionnement sont à $V_{cc}/2$

Portages

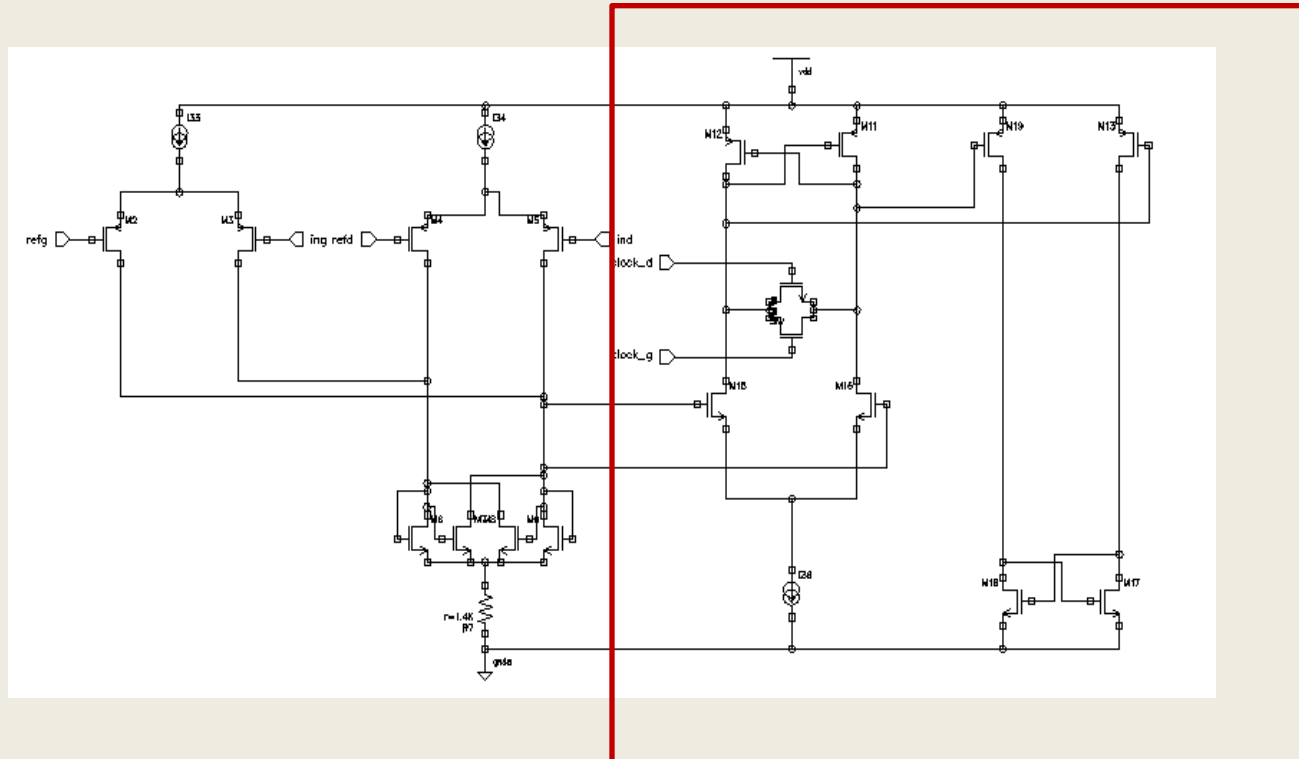

Portages restreints au dernier étage.

(le premier a déjà été traité)

On regarde la sensibilité, la consommation et la vitesse

Sur quelques exemples pour chaque techno.


Résultats en AMS 350nm

Plusieurs ex. fondus et testés

Ex pour des comparateurs à 40 MHz:
Alimentation: 3V
Entrée: $100\mu A$, sortie $30\mu A$
Sensibilité: $10\mu V$

Ex à 100 MHz,
Bipolaire ou mos en entrée
Entrée $300\mu A$, sortie $60\mu A$
Sensibilité: $2\mu V$

 Ci contre une variante pour un
comparateur de courant
Sensibilité $50pA$



En AMS 350nm, le confort ...

Ex pour des comparateurs à 40 MHz:
Alimentation: 3V
Entrée: mos
Sensibilité: $10\mu V$

Mode commun du signal: 1.5V
Taille de switches: $2\mu/350n$
 $80\mu/400n$, charge $4/400n$
P: $2.5\mu/350n$, N: $1\mu/350n$

sortie

Ex à 100 MHz,
Bipolaire ou mos en entrée
Entrée $300\mu A$, sortie $60\mu A$
Sensibilité: $2\mu V$

sortie

Même mode commun
Taille des switches $4\mu/350n$
npn121 ou mos $50\mu/800n$
P: $5\mu/350n$, N: $1\mu/1\mu$

La variante pour le
comparateur de courant
Alim 1.8V
Sensibilité $50pA$

sources

sortie

Courant de repos $50\mu A$
de courant: $30\mu/1.6\mu$
Taille des switches $5\mu/350n$
P: $5\mu/350n$, N: $1\mu/1\mu$

On peut travailler à courant plus faible, excellente sensibilité.
Facilité et souplesse de dimensionnement.

Seul bémols: Vitesse (relatif) et (relative) consommation.

Résultats en AMS 180nm simulations seules

Alimentation en 1.8V, mode commun des signaux d'entrée 900mV.

Pas de difficultés particulière, marche « du premier coup »
On peut utiliser des transistors plus petits, on va plus vite...
Un exemple:

Ex pour des comparateurs à 100 MHz:

Courant d'entrée dans la paire différentielle: $30\mu\text{A}$

Transistors d'entrée N: $6\mu/300\text{n}$, charges P: $4\mu/500\text{n}$

En sortie, P: $1\mu/200\text{n}$, charge N: $500\text{n}/500\text{n}$

Switches N et P: $1\mu/180\text{n}$

Sensibilité obtenue: $10\mu\text{V}$

=> On n'est pas gênés par les tensions de seuil (2 transistors)

Résultats en IBM 130nm (Plusieurs ex. fondus et testés)

Alimentation en 1.6V, mode commun des signaux d'entrée 800mV.

Pas de difficultés particulière, marche « du premier coup »
On peut utiliser des transistors encore plus petits.

Exemple avec de tout petits transistors:

Fréquence: 40 MHz

Courant d'entrée dans la paire différentielle: $90\mu\text{A}$

Transistors d'entrée N: $8\mu/120\text{n}$, charges P: $1\mu/120\text{n}$

En sortie, P: $800\text{n}/120\text{n}$, charge N: $160\text{n}/120\text{n}$

Switches N et P: $400\text{n}/120\text{n}$

Sensibilité : $100\mu\text{V}$

En IBM 130nm à 1GHz (fondu et testé)

Courant d'entrée dans la paire différentielle: $300\mu\text{A}$

Transistors d'entrée N: $30\mu/120\text{n}$, charges P: $6\mu/120\text{n}$


En sortie, P: $5\mu/120\text{n}$, charge N: $500\text{n}/200\text{n}$

Switches N et P: $2\mu/120\text{n}$


Sensibilité obtenue: $20\mu\text{V} \dots$ à 1GHz

Bruit en transitoire simulé à $168\mu\text{V}$.

En TSMC 130nm

 

En IBM 130 nm

 


Portage calqué sur IBM 130nm, tailles de transistors similaires, tension et courant identique:

Le problème est le Ron des switches, lié à la tension de seuil

En TSMC 130nm



En IBM 130 nm

 

Solution:

Utiliser pour les switches des lvt's et augmenter le W/L d'un facteur 4

Pour réduire le Ron => résultat correct.

Dans ces conditions, la sensibilité passe de plus de 100 μ V à moins de 10 μ V

?????? Et en TSMC 65nm ??????

Alimentation en 1.2V, mode commun des signaux d'entrée 600mV.

On a le même problème, en plus accentué qu'en TSMC 130nm.

Le Ron de switches est élevé du fait de la tension de seuil élevée et de la faible tension d'alimentation. Dans les mêmes conditions et avec les mêmes tailles de transistors:

En entrée au repos $V_{th}=545mV$, $V_{gs}=550mV$ et $V_{early}=1,9V...$

Avec le signal, les transistors changent de région

Les switches se ferment très mal => risque de déclenchement asynchrone

Des Lvt's pour les switches améliorent. Le problème des V_{th} restent.

Cela semble marcher quand même ?

?????? Et en TSMC 65nm ???????

Si on utilise des Lvt's aussi pour la paire différentielle d'entrée c'est mieux

Si on passe en 1.4V d'alimentation c'est encore mieux.
Mais il faut des transistors plus gros qu'en 130 nm !
La sensibilité est meilleure ?

Entrée $90\mu\text{A}$, sortie $13\mu\text{A}$

W/L: en entrée N= $6\mu/240\text{n}$, P= $1.8\mu/80\text{n}$
en sortie P= $400/100\text{n}$, N= $120/80\text{n}$
switches N et P $1\mu/80\text{n}$

Sensibilité (simulée) $5\mu\text{V}$

Un ou deux paramètres pour terminer

Gm/gds, pour un Nmos dont le L est 2 fois la valeur minimale et w/L=10
Entre 10uA et 200uA:

250 ==→ 125 en AMS 350nm

77 ==→ 37 en AMS 180nm

58 ==→ 38 en TSMC 130nm

30 ==→ 19 en IBM 130nm

22 ==→ 18 en TSMC 65nm

Vcc/Vth pour les Nmos, et les Pmos

6 et 4.5 en AMS 350nm

3.6 et 4.2 en AMS 180nm

3.5 et 3.2 en TSMC 130nm

5 et 7.3 en IBM 130nm


2.2 et 2.5 en TSMC 65nm (pour 1.2V)

Gm/gds en AMS 350nm

Mon May 11 15:05:22 2015

(OP("/MNB" "gm") / OP("/MNB" "gds"))

 Name
■ (OP("/MNB" "gm") / OP("/MNB" "gds"))
■ OP("/MNB" "gds")
■ OP("/MNB" "gm")




Page 1 of 1


Gm/gds en AMS 180 nm

Mon May 11 15:24:36 2015


(OPT("/TN0" "gm") / OPT("/TN0" "gds"))

 


Gm/gds en tsmc 130nm

 


Gm/gds en IBM 130 nm

 

Gm/gds en tsmc 65 nm

 

 Gm/gds en ibm 130 nm
Pour un nfet de 20/700 en jaune
et pour un dgnfet de même taille, en rouge



Attention, pour un transistor de petite taille on trouve l'inverse